

## Project 2 Circuit Design Document

### 4x1 Multiplexer Truth Table

| S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | Output         |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | i <sub>0</sub> |
| 0              | 1              | i <sub>1</sub> |
| 1              | 0              | i <sub>2</sub> |
| 1              | 1              | i <sub>3</sub> |

### Boolean Algebra

$$\text{Output} = i_0 S_1' S_0' + i_1 S_0 S_1' + i_2 S_0' S_1 + i_3 S_1 S_0$$

### Priority Encoder Truth Table

| i <sub>3</sub> | i <sub>2</sub> | i <sub>1</sub> | i <sub>0</sub> | S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | V |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0              | 0              | 0              | 0              | x              | x              | 0 |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1 |
| 0              | 0              | 1              | x              | 0              | 1              | 1 |
| 0              | 1              | x              | x              | 1              | 0              | 1 |
| 1              | x              | x              | x              | 1              | 1              | 0 |

### Boolean Algebra

$$S_0 = i_1 i_2' i_3' + i_3$$

$$S_1 = i_2 i_3' + i_3$$

$$V = i_0 i_1' i_2' i_3' + i_1 i_2' i_3' + i_2 i_3' + i_3$$